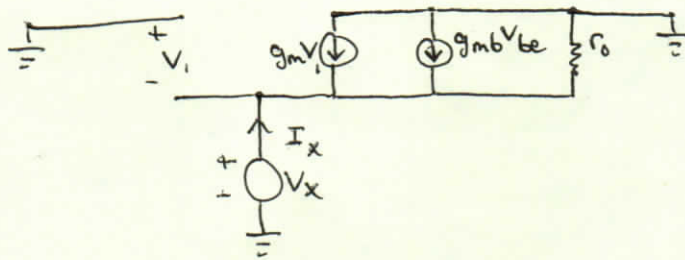


3.1



$$(g_m + g_{mb})V_x + \frac{V_x}{r_o} = I_x$$

$$\frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{g_m + g_{mb} + r_o^{-1}}$$

$$= \frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel r_o$$

equivalent resistance of diode-connected MOSFET

$$\approx \frac{1}{g_m + g_{mb}}, \quad g_m \gg g_{mb}$$

What is gain if

• M_2 is NMOS?

$$\approx \frac{1}{g_m}$$

$$A_v = -g_{m1} R_{eq} = -g_{m1} \frac{1}{g_{m2}} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = 0.5 \text{ mA}$$

$$A_v = -\frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)_1 I_{D1}}}{\sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)_2 I_{D2}}} = -\frac{\sqrt{(W/L)_1}}{\sqrt{(W/L)_2}}$$

$$(W/L)_1 = \frac{50}{0.5} = 100$$

$$(W/L)_2 = \frac{10}{0.5} = 20$$

$$A_v = -\sqrt{\frac{100}{20}} = (-\sqrt{5} \text{ V/V}) \approx -2.4 \text{ V/V}$$

• What is gain if

M_2 is PMOS?

$$A_v = -\frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)_1 I_{D1}}}{\sqrt{2\mu_p C_{ox}(W/L)_2 I_{D2}}} = -\frac{\sqrt{\mu_n(W/L)_1}}{\sqrt{\mu_p(W/L)_2}}$$

$$A_v = -\sqrt{\frac{350 (\text{cm}^2/\text{V/s}) \cdot 100}{100 (\text{cm}^2/\text{V/s}) \cdot 20}} = -\sqrt{\frac{35000}{2000}}$$

$$A_v = -\sqrt{\frac{70}{2}} \text{ V/V} \approx (-4.18 \text{ V/V})$$