

Find  $V_{gs}$ :

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right) \underbrace{(V_{gs} - V_{th})}_{0.7}^2 \underbrace{(1 + \lambda V_{DS})}_0 = 1.31 \text{ mA}$$

$$1.31 \text{ E-3} = \frac{1}{2} (1.34 \text{ E-4}) \left( \frac{50}{0.5} \right) (V_{gs} - 0.7)^2$$

meant  
to be  
 $V_{gs}$

$$\rightarrow 0.0067 V_{DS}^2 - 0.00938 V_{DS} + 0.001973 = 0$$

$$\rightarrow V_{DS} = 1.142 \text{ V} \rightarrow V_{gs} = 1.142 \text{ V}$$

$$g_m = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right) I_D} = \sqrt{2 \cdot 1.34 \text{ E-4} \left( \frac{50}{0.5} \right) (1.31 \text{ E-3})}$$

$$g_m = 0.00593 = 5.93 \text{ E-3}$$

$$A_v = -g_m R_D = -(5.93 \text{ E-3})(2000) = -11.85 \text{ V/V}$$