

3.2

a.) small signal voltage gain $A_v = -g_{m1}(r_1 \parallel r_2)$

$$r_1 = \frac{1}{\lambda_n I_D} = \frac{1}{0.1(0.5)} = 20 \Omega$$

$$r_2 = \frac{1}{\lambda_p I_D} = \frac{1}{0.2(0.5)} = 10 \Omega$$

$$g_{m1} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} (W/L_1) I_D}$$

$$\mu_n C_{ox} = 1.34 \times 10^{-4}$$


$$= \sqrt{2 \cdot 1.34 \times 10^{-4} \cdot (50/0.5) \cdot 0.5 \times 10^{-3}}$$

$$\approx 0.0037$$

$$r_1 \parallel r_2 = 20 \parallel 10 = \frac{20 \cdot 10}{20 + 10} \approx 6.67$$

$$A_v = -0.0037 \cdot 6.67 \text{ V/V}$$

$$A_v = -0.024 \text{ V/V}$$

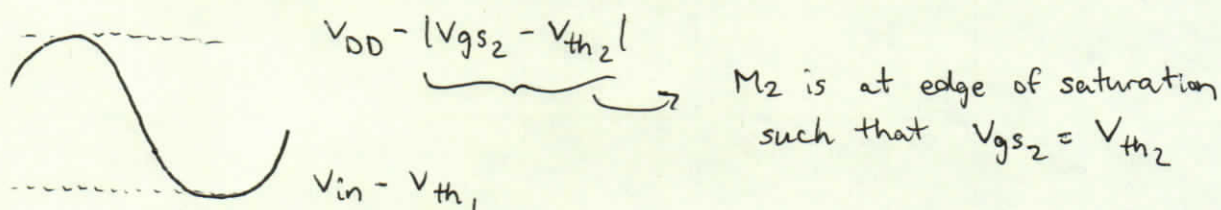b.) maximum output swing given M_1 and M_2 saturatedFind $V_{th1} \Rightarrow M_1$ is also edge of saturation such that

$$V_{in} - V_{th1} = V_{DS} \text{ [gives lower bound of output swing voltage]}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \underbrace{(V_{GS} - V_{th})^2}_{V_{DS}} (1 + \lambda_n V_{DS})$$

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot 1.34 \times 10^{-4} \cdot \left(\frac{50}{0.5}\right) V_{DS}^2 (1 + 0.1 V_{DS})$$

$$I_D = 0.5 \times 10^{-3} \rightarrow 0.00067 V_{DS}^3 + 0.0067 V_{DS}^2 - 0.0005 = 0$$