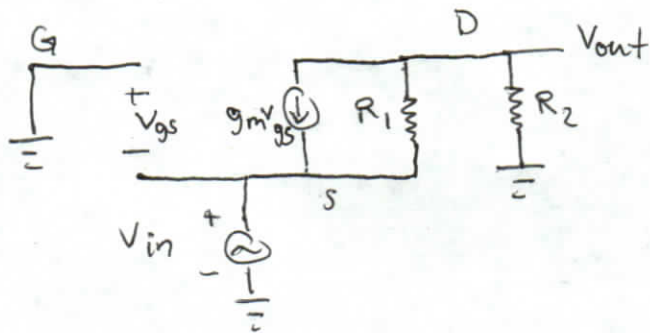


b.)



$$V_{gs} = -V_{in}$$

$$\frac{-V_{in} - V_{out}}{R_1} + g_m V_{in} - \frac{V_{out}}{R_2} = 0$$

$$-\frac{V_{in}}{R_1} - \frac{V_{out}}{R_1} + g_m V_{in} - \frac{V_{out}}{R_2} = 0$$

$$V_{in} \left( g_m - \frac{1}{R_1} \right) = V_{out} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{g_m}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = g_m (R_1 \parallel R_2)$$

Assume :

$$\frac{1}{R_1} \ll g_m$$