

3.27

$$a.) \quad V_{gs1} = V_{in} - V_{out} = 1V$$

$$\gamma = 0, \quad V_{th} = 0.7V$$

$$V_{gs2} = V_{gs1} + 0.5 = 1.5V$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{gs} - V_{th}} \rightarrow V_{gs} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} (W/L)}} + V_{th}$$

$$V_{gs1} = 1V = \sqrt{\frac{2(0.5E-3)}{1.34E-4 (W/L)}} + 0.7$$

$$(0.3)^2 = \frac{2(0.5E-3)}{1.34E-4 (W/L)}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \frac{2(0.5E-3)}{1.34E-4 (0.3)^2} = 82.92$$

$$V_{gs2} = 1.5V = \sqrt{\frac{2(0.5E-3)}{1.34E-4 (W/L)}} + 0.7$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{2(0.5E-3)}{1.34E-4 (0.8)^2} = 11.66$$

$$b.) \quad V_{in} - V_{out} = 1V \mid V_{in} = 2.5V \rightarrow V_{out} = 1.5V, \quad \gamma = 0.45, \quad 2\phi_F = 0.9$$

$$V_{th} = V_{th0} + \gamma(\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F})$$

$$V_{th1} \mid V_{SB} = V_{out} = 0.7 + 0.45(\sqrt{0.9 + 1.5} - \sqrt{0.9})$$

$$V_{th1} = 0.97V$$

$$V_{sg1} = 1V = \sqrt{\frac{2(0.5E-3)}{1.34E-4 (W/L)}} + 0.97$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \frac{2(0.5E-3)}{1.34E-4 (0.03)^2} = 8291.87$$